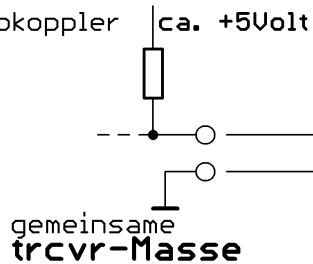



Symbolische Skizzen-Darstellung Gemeinsamer Anschluss vom Keyer und Interface

Im trcvr

gemeinsamer
Kollektor-Widerstand
vom
Keyer-Trans.-Ausg.
und
Optokoppler



gekauftes
Klinkenstecker-V-Kabel

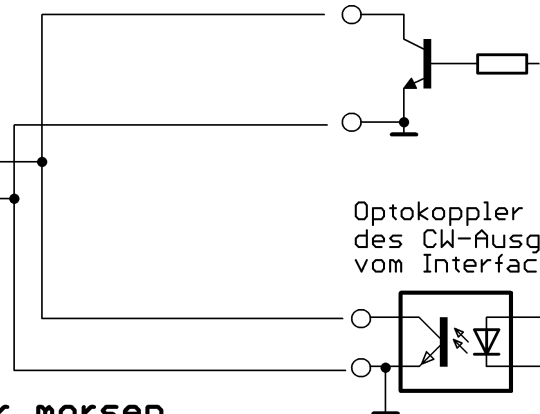

Ausgangs-Transistor
Open-Kollektor
des CW-Ausgangs
vom Keyer

Optokoppler
des CW-Ausgangs
vom Interface

Man kann so sowohl mit dem Keyer morsen
als auch Fest-Text mit dem Interface bei entsprechendem Prog.



Links im Foto
sieht man
das gekaufte V-Kabel.

Im Internet nennt
man es auch :
**„Audio Splitter
3,5mm Aux Splitter
Verlängerung Kabel
für 2 Anschlüsse“**